

华东师范大学计算机科学与技术学院上机实践报告

课程名称：数字逻辑及实验

年级：2022 级

上机实践成绩：

指导教师：施维良

姓名：岳锦鹏

上机实践日期：2023/11/16

实践编号：实验四

学号：10213903403

上机实践时间：2 学时

一、实验目的

1. 掌握 74LS74 双 D 触发器的逻辑功能及测试方法。
2. 了解 D 触发器的简单应用。

二、实验内容及步骤

1. 验证 74LS74 双 D 触发器的逻辑功能（只需对其中的一个 D 触发器测试功能）。
2. 用 D 触发器组成一个计数器。

三、实验原理

1. 验证 74LS74 双 D 触发器的逻辑功能（只需对其中的一个 D 触发器测试功能）。

按引脚图接好线路，在 CP 端接 1kHz 的方波，使 $S_D = R_D = 1$ ，在 $D=0$ 、 $D=1$ 、 $D=\overline{Q_n}$ 三种情况下分别记录 Q 端（指示灯亮、暗情况）。注意时钟脉冲（CP）和输出脉冲的相位关系。

 


图 4.1: 74LS74 双 D 触发器的引脚图和波形图

表 4.2: 74LS74 的功能表

输 入				输 出		输 入				输 出	
S_D	R_D	CP	D	Q_{n+1}	Q_{n+1}	S_D	R_D	CP	D	Q_{n+1}	Q_{n+1}
0	1	Φ	Φ	1	0	1	1	\uparrow	1	1	0
1	0	Φ	Φ	0	1	1	1	\uparrow	0	0	1
0	0	Φ	Φ	1*	1*	1	1		Φ		

表 4.3: 附录中的 74LS74 的功能表

正沿触发双 D 触发器(带预置和清除)
74LS74

输 入				输 出	
\overline{PR}	\overline{CLR}	CK	D	Q	\overline{Q}
0	1	ϕ	ϕ	1	0
1	0	ϕ	ϕ	0	1
0	0	ϕ	ϕ	1*	1*
1	1	\uparrow	1	1	0
1	1	\uparrow	0	0	1
1	1	0	ϕ	Q_n	\overline{Q}_n

T4074

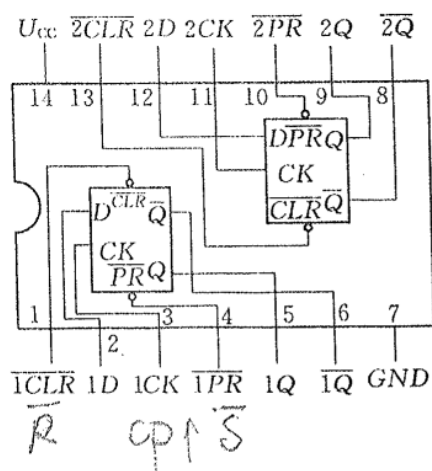


图 4.2: 附录中的 74LS74 的引脚图

2. 用 D 触发器组成一个计数器。

- ① 按图 4.3 所示连接, 时钟脉冲用 10kHz, 采用指示灯的亮、暗情况, 观察 CP 、 Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 。
- ② 把图 4.3 中 CP_B 接 $\overline{Q_A}$ 、 CP_C 接 $\overline{Q_B}$ 、 CP_D 接 $\overline{Q_C}$, 用指示灯的亮、暗情况, 观察 CP 、 Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 。

根据指示灯的亮、暗情况, 分析这两种计数器属于何种计数器。

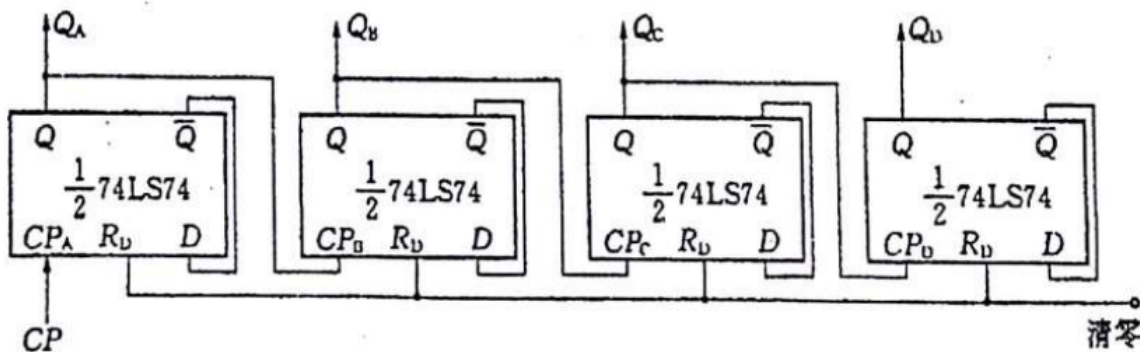


图 4.3: 用 D 触发器组成计数器

在不使用清零输入的情况下，按照 Q_D 最高位， Q_A 最低位的顺序来看，① 中的输出从 0000 按照二进制数的算术顺序不断增加到 1111，之后重置为 0000，如此往复；即十进制的从 0 自增到 15，之后重置为 0，再自增的循环；而 ② 中的输出从 1111 按照二进制数的算术顺序不断减少到 0000，之后重置为 1111，如此往复，即十进制的从 15 自减到 0，之后重置为 15，再自减的循环。

将清零输入置为 1 的时候，输出为 0000，清零输出变回 0 后，继续从 0000 开始计数。

综上所述，这两种计数器，① 为加法计数器，② 为减法计数器。

区别：① 的计数是不断增加的，② 的计数是不断减少的；

联系：① 和 ② 都是异步计数器，每一级的 D 触发器的时钟信号接了上一级的输出。